

### التمرين الرابع :

سلك كهربائي يمر به تيار كهربائي  $0,3A$  تحت توتر  $12v$  .

1- أحسب قيمة مقاومة السلك الكهربائي .

2- أحسب القدرة الكهربائية للسلك الكهربائي .