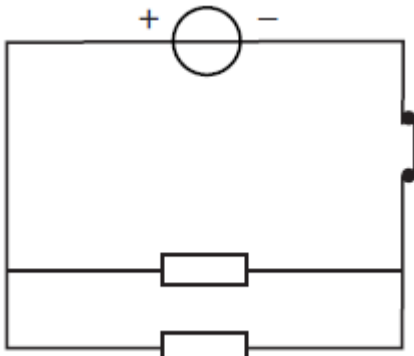


التمرين 04


نعتبر الدارتين الممثلتين في الشكل حيث المولدان لهما نفس القوة الكهرومحرركة E و الموصلات الأومية لها نفس المقاومة R .

1. بدون حساب ، حدد الدارة التي يمنح فيها المولد الطاقة الكهربائية W_e الأكبر.

2. تأكد من جوابك بمقارنة تعبير الطاقة W_e في الدارتين.



الدارة 2

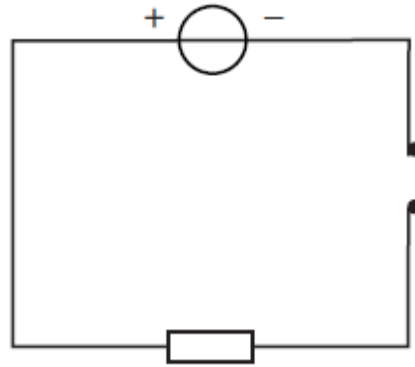

الدارة 1